МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Донской ГАУ)

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ)

УТВЕРЖДАЮ
ГЛОБИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Подписано цифровой подписью: ГЛОБИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Дата: 2026.03.31 15:26:47 +03'00'
Директор
А.Н. Глобин
31 марта 2026 г.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

ОП.02 Электротехника

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Зерноград, 2026

Разработчик: к.т.н. преподаватель 1 категории Головинов В.В.

Фонд контрольно-оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры эксплуатации энергетического оборудования и электрических машин «19» марта 2026 г. Протокол № 8

Заведующий кафедрой: Гуляев П.В.

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании методической комиссии по специальностям 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства и 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)

«27» марта 2026 г. Протокол № 7.

Председатель методической комиссии: Емелин А.А.

1. Общие положения

Фонд-оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОПЦ.02 Электротехника.

ФОС включает контрольно-оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета (зачёта с оценкой).

Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра в форме периодического выборочного устного опроса и контроля за выполнением заданий на практических занятиях.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения (умения, знания, общие компетенции)	**Основные показатели оценки результатов**	**Форма контроля и оценивания**
1	**2**	**3**
В результате изучения дисциплины обучающийся должен **уметь**:		
использовать методы расчета электрических цепей для решения задач профессиональной деятельности (ОК 01, ОК 02)	- умение применять метод контурных токов, метод двух узлов, метод преобразования схем для расчета электрических цепей	Устный опрос; экспертная оценка лабораторных работ
производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок (ПК 1.1, ПК 1.2);	- умение включать амперметр, вольтметр, ваттметр в электрическую цепь; - умение определить предел измерений и цену деления приборов	Устный опрос; экспертная оценка лабораторных работ; - выполнение контрольных работ №1, №2.
выполнять расчет электрических нагрузок (ПК 1.5, ПК 2.1);	- умение рассчитывать токи и электрические мощности в цепях постоянного и переменного тока	Устный опрос; экспертная оценка лабораторных работ; - выполнение контрольных работ №1, №2.
выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения (ПК 2.1, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.5)	Умение рассчитывать токи и электрические мощности в цепях постоянного и переменного тока	Устный опрос; экспертная оценка лабораторных работ; выполнение контрольных работ №1, №2.
организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности (ПК 2.3)	Умение собирать электрические цепи и проводить измерения в них с соблюдением правил техники безопасности	Наблюдение и оценка качества выполнения лабораторных работ
В результате изучения дисциплины обучающийся должен **знать**:		
основные задачи професси ональн ой деятельности, решаемые с использованием законов электротехники (ОК 01, ОК 02, ОК 04)	Знание законов Ома и Кирхгофа для электрических и магнитных цепей; знание основных составляющих электрической цепи (источников, нагрузки, вспомогательных элементов); знание закона электромагнитной индукции.	Опрос по темам 1.1 -1.4 и 3.1; выполнение контрольных работ №1, №2; выполнение тестового задания.

1	2	3
устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов (ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5)	Знание устройства и принципа действия приборов для измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин, методов, средств измерения и схем включения приборов для измерения электрического тока, напряжения, сопротивления, потребляемой мощности.	Опрос по темам 1.4, 2.12.2; выполнение контрольной работы №3; выполнение тестовых заданий.
основные методы расчета и условия выбора электрооборудования (ОК 01, ПК 2.1)	Знание характеристик идеальных элементов (активное сопротивление, емкость, индук - тивность) и основных методов расчета электрических цепей.	- опрос по теме 3.1; - выполнение тестового задания №1.
основные методы расчета и условия выбора электрооборудования (ОК 01, ПК 2.1)	Знание характеристик идеальных элементов (активное сопротивление, емкость, ин - дуктивность) и основных методов расчета электрических цепей.	- опрос по теме 3.1; - выполнение тестового задания №1.
основные методы расчета и условия выбора электрических сетей (ПК 2.1, ПК 3.3)	Знание характеристик идеальных элементов (активное сопротивление, емкость, ин дуктивность) и основных ме тодов расчета электрических цепей	- опрос по темам 1.3, 3.1; - выполнение тестовых заданий №3, №4.
правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках (ПК 2.3)	Знание основных правил электробезопасности при проведении монтажных и пусконаладочных работ в действующих электроустановках	Наблюдение и оценка качества выполнения лабораторных работ

3. Контрольно-оценочные материалы текущего контроля

В качестве контрольно-оценочных материалов текущего контроля используются:

3.1 Периодический выборочный устный опрос

Правильный, полный ответ - 5 баллов;
Правильный, не полный ответ - 4 балла;
Не точный, не полный ответ - 3 балла;
Не верный ответ/отсутствие ответа - 2 балла.

3.1.1. Опрос по теме 1.1 «Электрические цепи постоянного тока»

1. Из каких устройств в основном состоит электрическая цепь?
2. Напишите закон Ома для участка электрической цепи.
3. Напишите закон Ома для полной электрической цепи.
4. Дайте определения узла или точки разветвления электрической цепи.

5. Что такое электрическая мощность, и в каких единицах она измеряется?
6. Напишите формулу для определения мощности в резисторе сопротивлением R через квадрат тока и сопротивление?
7. Напишите формулу для определения мощности в резисторе сопротивлением R через квадрат напряжения и сопротивление.
8. Запишите формулу для вычисления эквивалентного сопротивления двух последовательно соединенных резисторов.
9. Запишите формулу для вычисления эквивалентного сопротивления двух параллельно соединенных резисторов.
10. Запишите в общем виде первый и второй законы Кирхгофа.

3.1.1. Опрос по теме 1.2 «Электромагнитизм»

1. Какие материалы называются ферромагнетиками ?
2. Чем отличаются магнитомягкие материалы от магнитотвердых?
3. Поясните принцип работы электродвигателя.
4. Как называют единицу измерения магнитной индукции?
5. Как определить направление электромагнитной силы, действующей на проводник с то - ком в магнитном поле?
6. Поясните назначение ферромагнитного сердечника катушки индуктивности.
7. Поясните принцип работы электрического генератора.
8. Поясните принцип работы электромагнитного реле.
9. Что представляет собой индуктивность?
10. Как на электрических схемах условно обозначают индуктивность?
11. Опрос по теме 1.3 «Однофазные электрические цепи переменного тока»
12. Какой ток называют переменным?
13. Поясните основные параметры переменного тока: период, частота, амплитуда, фаза, начальная фаза.
14. В паспорте электрического двигателя указано напряжение 380В. К какому значению относится его напряжение: мгновенному, амплитудному или действующему?
15. Может ли через конденсатор протекать переменный ток?
16. Перечислите преимущества переменного тока?
17. Как называются значения переменного тока и напряжения в произвольный момент времени?
18. Как называется наибольшее из мгновенных значений периодически изменяющейся ве - личины за время одного периода?
19. Как называется время, в течении которого переменный ток совершает полный цикл своих колебаний?
20. Как называют единицу измерения частоты переменного тока?
21. Чему равна частота переменного тока в России?

3.1.2. Опрос по теме 1.4 «Трёхфазные электрические цепи переменного тока»

1. Что такое трехфазный переменный ток и почему он так называется?
2. Начертите трехфазную четырехпроводную цепь соединенную звездой.
3. Запишите соотношение между фазными и линейными токами и напряжениями в соеди - нении звезда.
4. При каких условиях можно соединять потребителей по схеме «звезда без нулевого про - вода»?
5. Какая трехфазная нагрузка называется симметричной.
6. Чем отличается несвязанная и связанная трехфазные системы?
7. Какие стандартные напряжения в трехфазных цепях Вам известны?
8. Начертите трехфазную электрическую цепь, соединенную по схеме треугольник.
9. Запишите соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями в соединении треугольник.
10. Как следует подключить вольтметр, чтобы измерить фазное и линейное напряжения?

3.1.3. Опрос по теме 2.1 «Электроизмерительные приборы и электрические измерения»

1. Перечислите основные методы измерений.
2. Какие погрешности существуют для оценки точности измерений?
3. На какие классы точности делятся электроизмерительные приборы?
4. Каким образом можно расширить пределы измерения тока и напряжения?
5. Какими условными знаками на шкале обозначаются приборы магнитоэлектрической и электромагнитной систем?
6. Как в электрическую цепь включается амперметр?
7. Как в электрическую цепь включается вольтметр?
8. Как в электрическую цепь включается прибор ваттметр?
9. Поясните принцип действия магнитоэлектрического измерительного механизма.
10. Поясните принцип действия электромагнитного измерительного механизма.

3.2. Контрольные работы


Правильное выполнение всех заданий - 5 баллов;
Одна ошибка при выполнении заданий - 4 балла;
Две ошибки при выполнении заданий - 3 балла;
Более трёх ошибок, не выполненное хотя бы одно задание - 2 балла.

3.2.1 Контрольная работа №1
«Расчет электрических цепей постоянного тока»

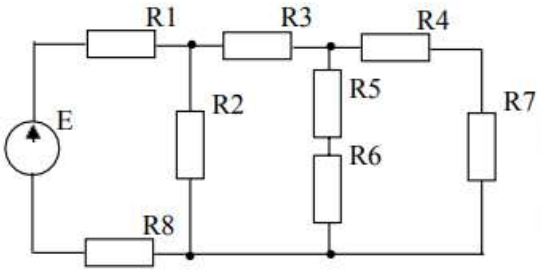Пример задания контрольной работы №1

Определить падение напряжения на сопротивлениях R1, R2 и R8, если:


E=50 В, R1=5 Ом; R2=4 Ом; R3=6 Ом;
R4=15 Ом; R5=10 Ом; R6=10 Ом;
R7=5 Ом; R8=1,8 Ом.



1. Как изменится проводимость проводника при увеличении площади его поперечного сечения?


Задания для контрольной работы №1

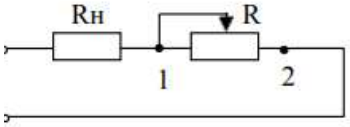1. Как формулируется закон Кирхгофа для замкнутого контура, содержащего ЭДС?
2. Какую электрическую цепь называют сложной?
3. Напишите уравнение баланса мощностей?
4. Что такое ветвь, узел, контур?
5. Длину и диаметр проводника увеличили в 2 раза. Как изменится сопротивление проводника?
6. Какой ток называется постоянным?
7. Как формулируется закон Ома для участка цепи, содержащей источник энергии?
8. Последовательно с резистором Rн=30 Ом подключен переменный резистор R. В среднем положении подвижного контакта переменного резистора в цепи устанавливается ток 2 А. Каковы будут ток и напряжение на **Rн** при крайних положениях подвижного контакта сопротивления R (точки




1 и 2), если к цепи приложении напряжение 100 В?

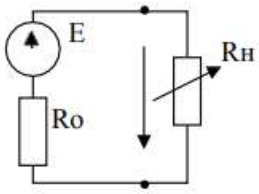9. В результате изменения сопротивления нагрузки ток в цепи увеличился. Как это повлияет на напряжение на зажимах цепи?




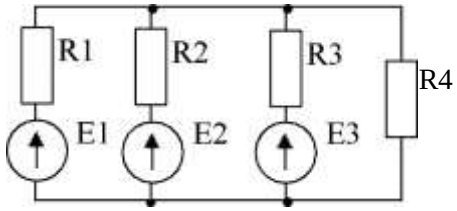10. Используя метод “узловых напряжений” определить токи в ветвях электрической цепи, если: E1=230 В; E2=220 В; E3=160 В; R1=2 Ом;R2=R3=4 Ом; R4=20 Ом.




11. Определить ток I_1 и падение напряжения на R8, если: E=120 R_0=1 Ом; R1=R5=5 Ом; R2=7 Ом; R4=15 Ом; R6=6 Ом; R3=R7=R9=10 Ом; R8=4 Ом; R10=R11=20 Ом.

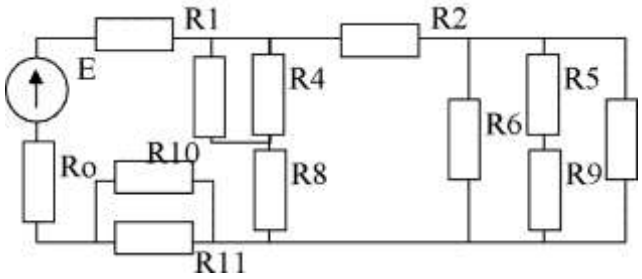12. В приведенной схеме сопротивление R3 R7 увеличилось.




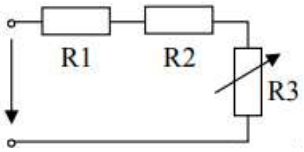Как изменится напряжение на других участках цепи, если U=const?




13. Источник постоянного тока с ЭДС 230 В и внутренним сопротивлением Ro=0,4 Ом подключен к двум последовательно соединенным потребителям. Сопротивление одного из них 4,4 Ом, а напряжение на нем 110 В. Найти напряжение на выводах источника и ток в цепи?

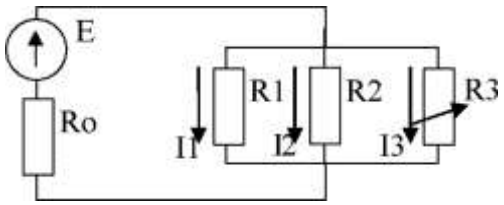14. Как изменятся токи II и 12, если сопротивление R3 уменьшить?



14. Составить схему и определить эквивалентную емкость четырех конденсаторов соединенных последовательно, если: ^=3мкФ, С2=6мкФ, С3=10мкФ, С4=12мкФ.

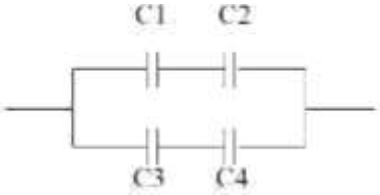
15. Определить эквивалентную емкость смешанной схемы



конденсаторов, если ^=4мкФ, С2=6мкФ, С3=7мкФ, С4=8мкФ.


16. Составить схему и определить эквивалентную емкость четырех конденсаторов соединенных параллельно, если: ^=3мкФ, С2=6мкФ, С3=10мкФ, С4=12мкФ.

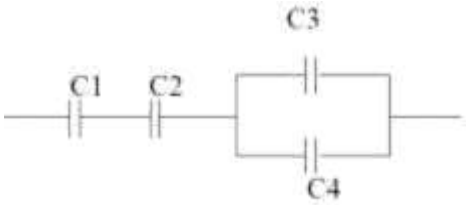17. Определить эквивалентную емкость смешан - ной схемы конденсаторов, если ^=10мкФ, С2=15мкФ, С3=5мкФ, С4=15мкФ.




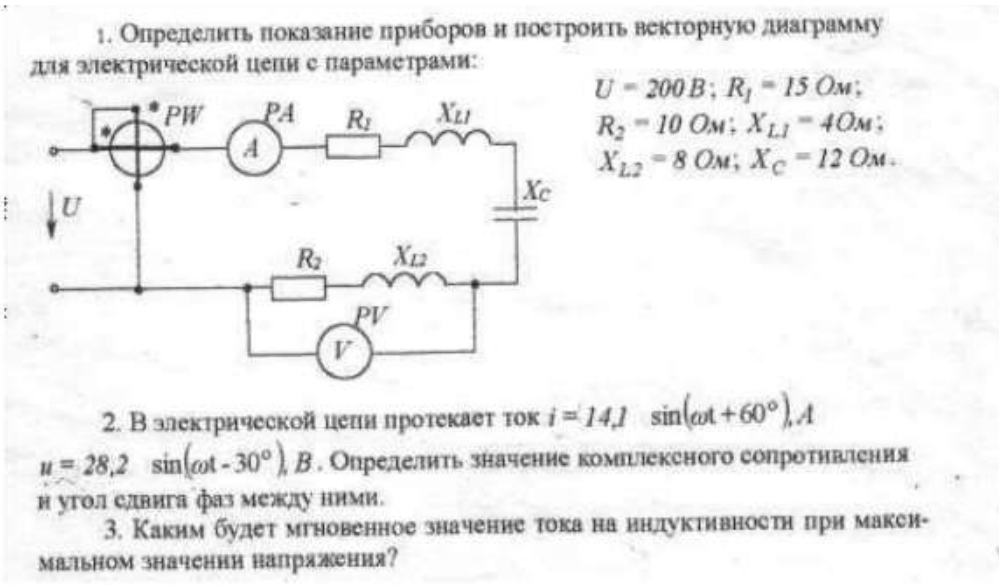3.2.2 Контрольная работа №2

«Получение переменной ЭДС, основные параметры переменного тока»




Пример задания контрольной работы №2

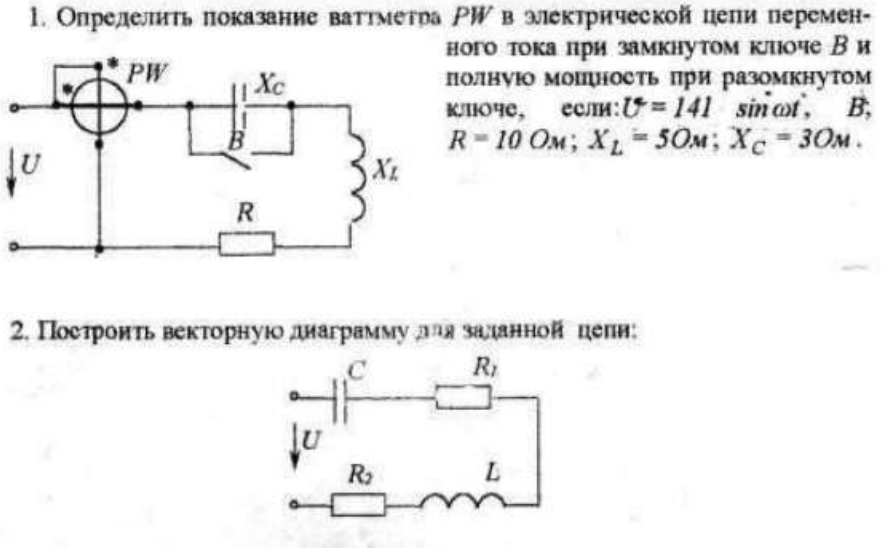


Задания для контрольной работы №2

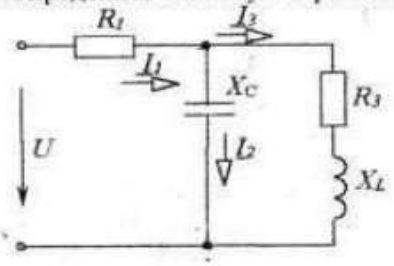1. Определить активную и реактивную мощности.




$I_2 = 5A$
$X_L = 5Ом$; $X_C = 10\ Ом$;
$R_1 = 6Ом$; $R_3 = 8Ом$.

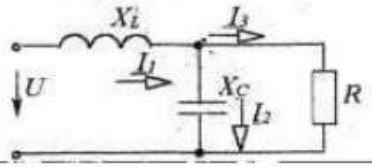2. Построить векторную диаграмму напряжений и токов для заданной цепи:




3. Как по величине амплитудного значения синусоидального тока определить действующее значение?

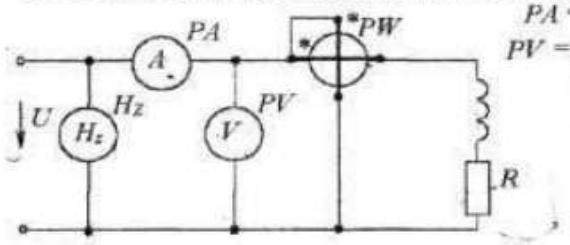1. По показаниям приборов определить индуктивность катушки L:




$PA = 10\ A$; $PH_Z = 50\ Гц$;
$PV = 200\ B$; $PW = 200\ Вт$.

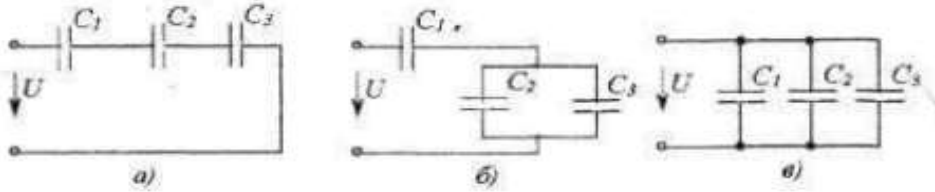2. Какая из приведенных схем обладает максимальным сопротивлением переменному току при неизменном напряжении сети?



3. Напишите закон изменения ЭДС (мгновенное значение) и дайте определение входящим величинам.

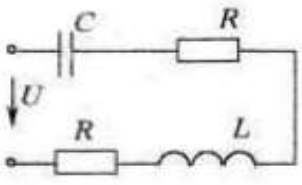1. Для заданной электрической цепи переменного тока с катушкой индуктивности $L = 0{,}5\ Гн$, конденсатор $C = 100\ мкФ$ и сопротивлением $R = 20\ Ом$; $U = 200\ В$.



Определить резонансную частоту, ток и напряжение на зажимах катушки.

2. Чему равна комплексная проводимость цепи, содержащая активное сопротивление и индуктивность?
3. Чему равна мгновенная мощность электрической цепи с емкостью?


4. К источнику переменного напряжения U = 15 В частотой f = 10 кГц подклю - чена последовательная цепь с активным сопротивлением R = 8 Ом, индуктивно - стью L = 0,8 мГн и емкостью C = 0,5 мкФ.
Требуется определить полное сопро - тивление Z цепи, силу тока I и напряжения U на элементах R, L, C.

5. Частота переменного тока 55 Гц. Определить сколько времени длится один период T.

6. Период переменного тока T=0,03 сек. Определить частоту (f) переменного то - ка.

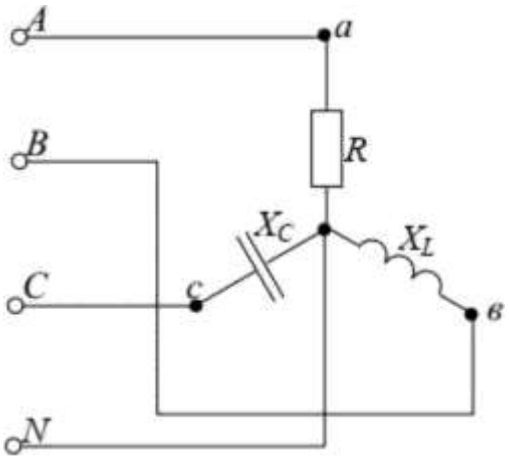
3.2.3 **Контрольная работа №3**

«Способы соединения обмоток генератора и потребителя трехфазного тока «звездой» и «треугольником».



Пример задания контрольной работы №3

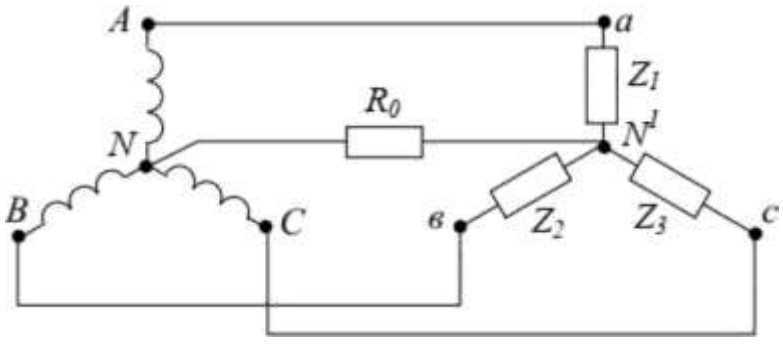1. Определить сопротивление R, полную мощность и построить векторную диаграмму для электрической цепи с параметрами: $X_L = X_C = 44$ *Ом;* $U_л = 380$ *В,* если ток нейтрального провода равен нулю.
2. Напишите уравнения, связывающие векторы линейных и фазных токов для потребителей, соединенных в «треугольник».
3. Чему равна разность потенциалов точек *N* и N^1*?*




Задания для контрольной работы №3

1. Для - 3^x-фазного потребителя электроэнергии, соединенного «треугольником», определить фазные и линейные токи, если U_n = 380 В; R_{ab} = 3 Ом; L_{ab} = 12,7 мГн; R_{bc} = 8 Ом; L_{bc} = 25,5 мГн; R_{ca} = 2 Ом; L_{ca} = 9,55 мГн; частота сети f = 50 Гц. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.


2. В симметричной 3^x-фазной цепи $U_ф$ = 220 В; $I_ф$ = 5 А; tgφ = 0,75. Определить активную мощность.

3. Как должны быть соединены лампы накаливания с постоянным напряжением *220 В* при включении их в 3^x фазную сеть с линейным напряжением *380 В?*

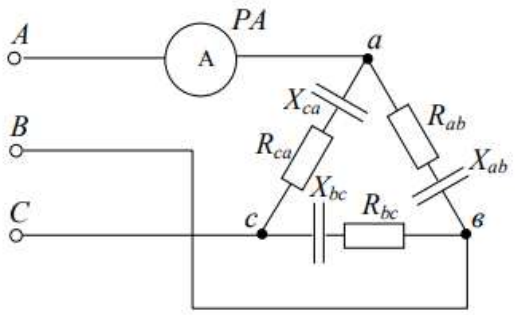4. В электрической цепи 3^x -фазного симметричного потребителя электроэнергии, соединенного «треугольником», показания амперметра PA = 22 А, сопротивления резисторов: R_{ab} = R_{bc} =R_{ca} = 6 Ом; реактивные сопротивления емкостей: X_{ab} = Xbc = Xca = 8 Ом. Определить линейные напряжения активную, реактивную и полную мощности. Построить векторную диаграмму.



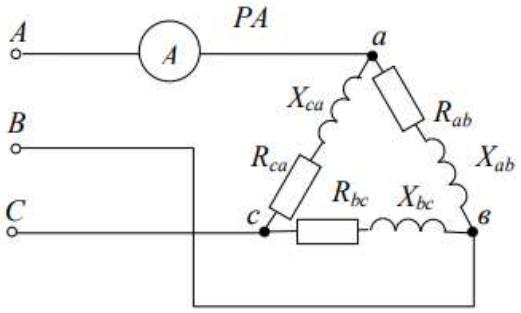
5. Для электрической цепи определить фазные и линейные напряжения и токи, если при симметричном питании $U_Л$= 220 В, а сопротивления нагрузки фаз равны: R_{ab} = R_{bc} = 12 Ом; X_{ab} = 12 Ом; X_{ca} = 6 Ом; R_{ca} = 8 Ом. Построить векторную диагр амму токов и напряжений.



6. Два симметричных потребителя включены в трехфазную сеть переменного тока. Причем один соединен «звездой», другой - «треугольником». При каком соотношении сопротивлений они потребляют одинаковую мощность, если коэффициенты мощности обоих потребителей одинаковы?

7. Три группы осветительных ламп мощностью P = 60 Вт каждая с номинальным напряжением 230 В соединены по схеме «звезда» с нейтральным проводом. При этом в фазе А включены 5 ламп, в фазе В - 4 лампы, а в фазе С - 2 лампы. Линейное симметричное напряжение источника $U_Л$ = 380В. Определить графическим путём фазные токи потребителя электроэнергии. Построить векторную диаграмму.

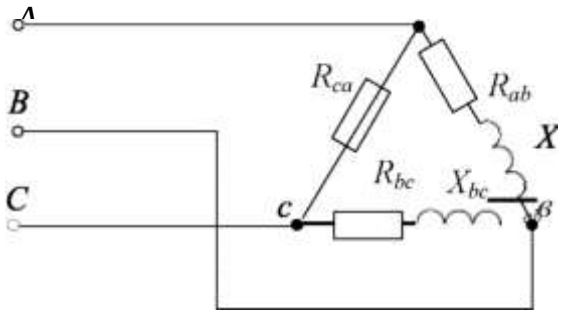8. В симметричной трехфазной цепи линейное напряжение равно 380 В, фазный ток - 3 А, cosω = 0,85 . Определить реактивную мощность трех фаз.



9. Для электрической цепи определить полную мощность, если при симметричном питании $U_л$ = 380 В, сопротивления нагрузки фаз равны:
Rab=Rbc=120М; Xab=6 Ом; Xвс = 16 Ом; Rca = 8 Ом.
Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

10. Определить частоту тока генератора, если частота вращения якоря генератора *1000 мин*$^{-1}$, а число полюсов *4*.

3.3. Тестовые задания

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка - 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или не верное решение задачи выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

Тестовое задание считается выполненным, если как минимум 55% оценок являются положительными.

3.3.1 Тестовое задание №1 «Электрические измерения»

1. Как практически определить ЭДС источника тока?

а) При помощи вольтметра, присоединенного к полюсам источника тока при разо-мкнутой внешней цепи.

б) При помощи вольтметра, присоединенного параллельно резистору во внешнейцепи внешней цепи.

в) При помощи вольтметра и амперметра, присоединенными к резистору во внешней цепи.

г) При помощи амперметра, присоединенного к полюсам источника тока при разомкнутой внешней цепи.

д) При помощи вольтметра, присоединенного к полюсам источника тока при за-мкнутой внешней цепи.

2. От чего зависит сопротивление проводника?

а) От температуры.

б) От приложенного напряжения

в) От схемы соединения.

г) От площади поперечного сечения проводника и его длины.д) От материала из которого выполнен проводник.

3. Какая сила тока при частоте 50 Гц считается смертельной для человека?

а)0,1 А. б) 0,01 А. в) 1 мА. г) 300 мА.

4. Собрана цепь из источника тока, амперметра и лампы. Изменится ли показание амперметра, если в цепь включить последовательно еще такую же лампу?

а) Уменьшится, так как сопротивление цепи возросло.

б) Не изменится, так как при последовательном соединении сила тока на всех участках цепи одинакова.

в) Увеличится, так как сопротивление цепи уменьшилось.

г) Уменьшится, так как сопротивление цепи уменьшилось.

5. В цепи из источника тока, амперметра и лампы параллельно лампе подключают еще одну, обладающую таким же сопротивлением. Изменится ли при этом показание ам перметра?

а) Увеличится в два раза.
б) Увеличится
в) Показание не изменится.
г) Уменьшится в два раза.
д) Уменьшится.

6. Какой прибор используется для измерения мощности потребителя?

а) амперметр
б) вольтметр
в) омметр
г) ваттметр

7. Какой прибор используется для измерения электрического сопротивления?

а) амперметр
б) вольтметр
в) омметр
г) ваттметр

8. Какой прибор используется для измерения силы электрического тока?

а) амперметр
б) вольтметр
в) омметр
г) ваттметр

9. Какой прибор используется для измерения электрического напряжения?

а) амперметр
б) вольтметр
в) омметр
г) ваттметр

10. Как по отношению к нагрузке включается в электрическую цепь амперметр?

а) последовательно
б) параллельно

11. Как по отношению к нагрузке включается в электрическую цепь вольтметр?

а) последовательно
б) параллельно

3.3.2 Тестовое задание №2 «Устройство, принцип действия и режимы работы трансформатора»

1. Не могут быть включены на параллельную работу трансформаторы, имеющие...

а) разные группы соединений;
б) одинаковые номинальные напряжения;
в) разные номинальные мощности;
г) одинаковые коэффициенты трансформации.

2. В энергетических системах передачи и распределения электроэнергии наиболь-шее применение имеют _____ трансформаторы.

а) печные; б) импульсные; в) трансформаторы тока; г) силовые.

3. Однофазный трансформатор имеет две обмотки с номинальным напряжением 220 и 44 В. Ток в обмотке высшего напряжения равен 10 А. Ток в обмотке низшего напряжения равен

а) 50 А; б) 2 А; в) 10 А; г) 25 А.

4. В трансформаторе не зависят от нагрузки потери мощности ...

а) в первичной обмотке;
б) в стенках бака от вихревых токов и токов рассеяния обмоток;
в) в магнитопроводе;
г) во вторичной обмотке.

5. Активными элементами трансформатора являются.

а) магнитопровод и бак;
б) обмотки и регулятор напряжения;
в) обмотки и выводы;
г) магнитопровод и обмотки.

6. Первичная обмотка трансформатора включена на напряжение сети U_1=1RB. Напряжение U_2 равно 250 В при $I_2 = 0$; при активно-емкостной нагрузке U_2=260 В; при активной - U_2=240 В, а при активно - индуктивной нагрузке U_2=230 В. Чему равен коэффициент трансформации трансформатора?

а) 4; б) 4,7; в) 4,35; г) 3,86.

7. Принцип действия трансформатора основан на.

а) законе электромагнитной индукции;
б) законе электромагнитной силы;
в) принципе Ленца;
г) законе Джоуля-Ленца.

8. Если ^{w} - число витков первичной обмотки, а ^{w} - число витков вторичной обмотки, то однофазный трансформатор является повышающим, когда.

а) $w_1 < w_2$; б) $w_1 + w_2 = 0$; в) $w_1 = w_2$; г) $w_1 > w_2$.

9. Трансформатор - это статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанных обмотки и предназначенное.

а) для понижения мощности передаваемой от источника электрической энергии к приемнику посредством электромагнитной индукции;
б) для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока;
в) для повышения мощности передаваемой от источника электрической энергии к приемнику посредством электромагнитной индукции;
г) для снижения искажений формы входного сигнала, передаваемого от источника электрической энергии к приемнику.

10. Не верно, что трансформаторы предназначены для:.

а) экономичной передачи и распределения электрической энергии в сетях переменного тока;
б) передачи от источника приемникам одной и той же мощности при разных напряжениях и токах;
в) преобразования переменных напряжений и токов при передаче электроэнергии от источника к потребителям;
г) изменения мощности переменного тока, передаваемой от генератора к приемникам.

3.3.3 Тестовое задание №3 «Электрические машины постоянного тока»

1. Величину момента двигателя постоянного тока определяет выражение...

а) $n = \frac{U}{c_E \cdot \Phi} - \frac{R_Я}{c_E c_M \Phi^2} \cdot M$; б) $M = c_M \Phi I_Я$;

в) $M = c_M \Phi I_В$; г) $M = c_M \cdot \Phi \cdot n$.


2. ЭДС машины постоянного тока определится по формуле.

а) $E = I_Я R_Я$ б) $E = c_M \bullet n \bullet I_Я$.

в) $E = C_E \bullet \Phi \bullet R_Я$; г) $E = C_E \Phi \bullet n$.

3. ЭДС, индуктируемая в обмотке якоря двигателя постоянного тока, при уменьшении частоты вращения двигателя:
а) увеличится;
б) уменьшится;
в) не индуцируется вообще;
г) не изменится.

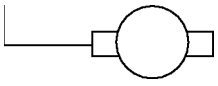4. В цепи возбуждения двигателя постоянного тока с независимым возбуждением устанавливается регулировочный реостат для.



а) изменения тока якоря;
б) уменьшения магнитного потока двигателя;
в) изменения нагрузки двигателя;
г) снижения потерь мощности при пуске.

5. В цепи обмотки якоря ДПТ с независимым возбуждением устанавливается пусковой реостат для.

а) увеличения потока возбуждения;
б) изменения пускового тока;
в) уменьшения потока возбуждения;
г) увеличения частоты вращения.

6. В цепи обмотки якоря ДПТ с независимым возбуждением устанавливается пусковой реостат для

а) увеличения потока возбуждения;
б) изменения пускового тока;
в) уменьшения потока возбуждения;
г) увеличения частоты вращения.

7.В цепи обмотки якоря ДПТ с параллельным возбуждением устанавливается пусковой реостат для…

а) увеличения частоты вращения;
б) уменьшения пускового тока;
в) увеличения потока возбуждения;
г) уменьшения потока возбуждения.


8. Назначение обмотки возбуждения в машине постоянного тока -.

а) создание основного магнитного потока;
б) уменьшение влияния добавочных полюсов;
в) улучшение коммутации;
г) компенсация влияния реакции якоря.

9. Главным преимуществом двигателей постоянного тока является.

а) широкие пределы регулирования скорости и большой пусковой момент;
б) простота конструкции;
в) дешевизна;
г) очень высокая надежность.

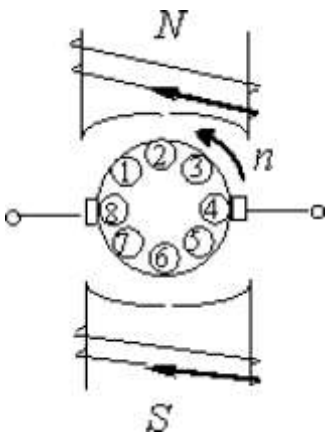10. Если якорь машины вращается против часовой стрелки, то ЭДС будет отсутство - вать в проводниках с номером.




а) 1,2,3; б) 7.6.5;


в) 4,8; г) 2,6.

11. Электрической машине постоянного тока соответствует схема:


а)

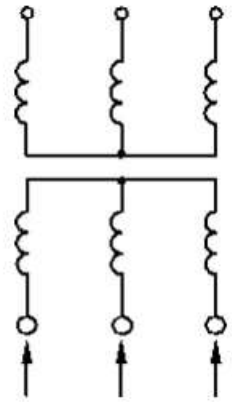


б)

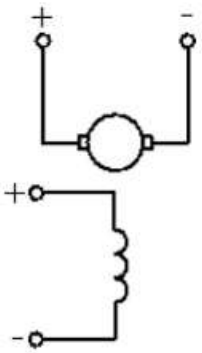

в)

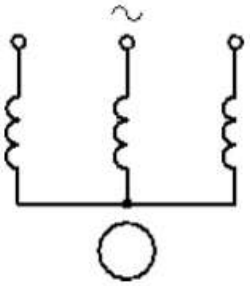

г)

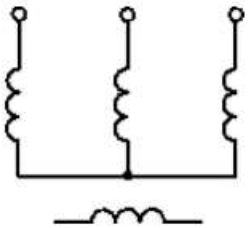

12. Для двигателей постоянного тока неприменим способ регулирования частоты вращения . . .

а) включением в цепь якоря регулировочного реостата;
б) изменением величины напряжения на якоре;
в) изменением тока возбуждения;
г) изменением частоты напряжения на якоре.

13. Для изменения направления вращения двигателя постоянного тока смешанного возбуждения необходимо изменить полярность подключения к источнику питания ...

а) последовательной обмотки;
б) цепи якоря;
в) параллельной обмотки возбуждения;
г) всего двигателя.

14. Сердечник якоря машины постоянного тока набирают из изолированных друг от друга листов электротехнической стали для . . .

а) уменьшения потерь на перемагничивание якоря;
б) упрощения технологии сборки машины;
в) уменьшения потерь в обмотке якоря;
г) уменьшения потерь на вихревые токи в сердечнике якоря.

15. Неверно, что в машине постоянного тока . . .

а) щеточно - коллекторный узел соединяет вращающуюся обмотку якоря с внешней цепью;
б) обмотка дополнительных полюсов усиливает рабочий магнитный поток;
в) обмотка возбуждения главных полюсов создает рабочий магнитный поток;
г) с помощью обмотки якоря электрическая энергия преобразуется в механическую и наоборот.

3.3.4 Тестовое задание №4 «Электрические машины переменного тока»

1. Асинхронной машине могут принадлежать узлы ...

а) статор с трехфазной обмоткой, ротор с короткозамкнутой обмоткой, ротор с трехфазной обмоткой и тремя контактными кольцами;
б) статор с трехфазной обмоткой, многополюсный ротор с двумя контактными кольцами;
в) статор с трехфазной обмоткой, якорь с коллектором;
г) статор с трехфазной обмоткой, неявнополюсный ротор с двумя контактными кольцами.

2. Частота вращения магнитного поля синхронной машины определяется соотношением...

а) $n_0 = n_S + n$; б) $n_0 = 60 \cdot f \cdot p$; в) $n_0 = \frac{60 \cdot f}{p}$; г) $n_0 = \frac{f \cdot p}{60}$.

3. В асинхронном двигателе значительно зависят от нагрузки потери мощности.

а) в сердечнике ротора; б) в сердечнике статора;
в) механические потери; г) в обмотках статора и ротора.

4. Частоту вращения асинхронного двигателя нельзя регулировать ...

а) изменением величины напряжения питающей сети;
б) изменением числа полюсов;
в) включением добавочного сопротивления в цепь ротора;
г) включением добавочного сопротивления в цепь статора.

5. Асинхронный двигатель, подключенный к сети с *f=50Гц,* вращается с частотой 1450 об/мин. Скольжение *S* равно ...

а) 0,0345; б) -0,0333; в) - 0,0345; г) 0,0333.

6. Вращающееся магнитное поле синхронного двигателя создается при выполнении следующих условий.

а) обмотки статора сдвинуты по поверхности статора на 120^0 и подключены к 3х фазной сети с фазовым сдвигом напряжений на 120^0.
б) имеется одна обмотка, которая включена в сеть 1-фазного переменного тока.

в) обмотка статора включена в цепь постоянного тока, а обмотка ротора в сеть 3х фазного тока.

г) обмотки статора сдвинуты по поверхности статора на 120^0 и подключены к цепи постоянного тока.

7. Если асинхронный двигатель подключен к трехфазной сети частотой 50 Гц и вращается с частотой вращения 3000 об/мин, то он имеет количество полюсов -.

а) три; б) пять; в) шесть; г) два.

8. Если ротор асинхронной машины вращается в направлении движения поля со скоростью, меньшей скорости магнитного поля статора, то машина работает в .

а) режиме динамического торможения;
б) двигательном режиме;
в) режиме электромагнитного торможения;
г) генераторном режиме.

9. Частота вращения асинхронного двигателя при увеличении механиче - ской нагрузки на валу.

а) увеличится; б) не изменится;
в) превысит частоту вращения поля; г) уменьшится.

10. В асинхронном двигателе ...

а) электрическая энергия с одними параметрами напряжения, тока и частоты преобразуется в электрическую энергию других параметров;
б) механическая энергия преобразуется в электрическую;
в) электрическая энергия преобразуется в механическую энергию;
г) тепловая энергия преобразуется в механическую энергию.

11. В режиме двигателя скольжение. . .

а) $S > 1$; б) $0 < S < 1$; в) $S < 0$; г) $S = 0$.

12. Электрическому равновесию обмотки ротора соответствует уравнение . . .

а) $\underline{U}_2 = \underline{E}_2 - r_2\underline{I}_2 - jx_2\underline{I}_2$; б) $\underline{E}_2 = \left(\frac{r_2}{s}\right)\underline{I}_2 + jx_2\underline{I}_2$;

в) $\underline{U} = E_0 + jx_0\underline{I} + r\underline{I}$; г) $\underline{U}_1 = -\underline{E}_1 + r_1\underline{I}_1 + jx_1\underline{I}_1$.

13. Принцип действия асинхронного двигателя основан на взаимодействии . .

а) неподвижного магнитного поля с токами в обмотке ротора, вызванным внешним источником;
б) вращающегося магнитного поля с токами, индуктируемыми этим полем в обмотке ротора;
в) неподвижного магнитного поля с токами, возбуждаемыми этим полем в обмотке вращающегося ротора;
г) вращающегося магнитного поля с токами, возбуждаемыми в обмотке ротора внешним источником.

14. Вращающееся магнитное поле синхронного двигателя создается при выполнении

следующих условий.

а) обмотки статора сдвинуты по поверхности статора на 120^0 и подключены к 3х фазной сети с фазовым сдвигом напряжений на 120^0;

б) имеется одна обмотка, которая включена в сеть 1-фазного переменного тока;

в) обмотка статора включена в цепь постоянного тока, а обмотка ротора в сеть 3х фазного тока;

г) обмотки статора сдвинуты по поверхности статора на 120^0 и подключены к цепи постоянного тока.

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации

Учебным планом по дисциплине ОПЦ.02 Электротехника предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой.

Оценка за семестр(ы).

Семестровая оценка определяется как округленное до целого числа среднее арифметическое оценок текущего контроля, полученных в течение семестра.

Примерный вариант билета для дифференцированного зачёта с (зачета с оценкой)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ
ФГБОУ ВПО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В Г. ЗЕРНОГРАДЕ

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Дисциплина ОПЦ.02 Электротехника

Утверждено на заседании кафедры «ЭЭО и ЭМ»

от _____ протокол №

БИЛЕТ № 1

1. Закон Ома для участка цепи и полной цепи
2. Устройство и принцип действия счетчиков электрической энергии.
3. Задача.

Зав. кафедрой (подпись)

Преподаватель (подпись)

Вопросы к зачёту с оценкой

1. Электропроводность. Движение электронов в электрическом поле.
2. Электрическая ёмкость (конденсаторы). Заряд и разряд конденсатора.
3. Последовательное, параллельное и смешанное соединение конденсаторов.
4. Электрическое сопротивление и проводимость. Единицы измерения.

5. Последовательное, параллельное и смешанное соединение приемников энергии (рези - сторов).
6. Закон Ома для участка цепи и полной цепи.
7. Работа и мощность электрической цепи.
8. Первый закон Кирхгофа.
9. Явление гистерезиса.
10. Принцип действия электромагнитного реле.
11. Принцип работы электрического генератора.
12. Принцип работы электрического двигателя.
13. Получение переменного тока.
14. Мгновенное, амплитудное и действующее значение переменных электрических величин.
15. Активное, индуктивное и полное сопротивление в цепях однофазного тока.
16. Резонанс напряжений. Условия резонанса.
17. Резонанс токов. Условия резонанса.
18. Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение.
19. Основные величины, характеризующие магнитное поле.
20. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей. Магнитная проницаемость.
21. Ферромагнитные материалы и их свойства.
22. Закон Ампера. Явления электромагнитной индукции, самоиндукции, взаимной индукции.
23. Соединение обмоток генератора «звездой». Соотношение между фазными и линейными токами и напряжениями.
24. Соединение обмоток генератора «треугольником». Соотношение между фазными и линейными токами и напряжениями.
25. Соотношение между фазными и линейными токами и напряжениями в различных трехфазных цепях.
26. Способы соединения фаз источников и приемников энергии.
27. Соединение приемников энергии «звездой». Назначение нейтрального провода.
23 .Вычисление погрешности измерений по классу точности прибора.
24. Классификация электроизмерительных приборов.
25. Устройство и принцип действия электромагнитного измерительного механизма.
26. Устройство и принцип действия магнитоэлектрического измерительного механизма.
27. Схемы включения различных электроизмерительных приборов в цепях переменного тока.
28. Измерительные трансформаторы, назначение, устройство, принцип действия, схемы включения.
29. Потребители и приемники электрической энергии.
30. Основные методы расчета электрических нагрузок.
31. Выбор проводников и токоведущих частей.

Примерные задачи для зачета с оценкой

№1

Определить эквивалентную емкость $C_{экв}$ трех конденсаторов при их последовательном и параллельном соединении если: C_1=2 мкФ; C_2=4 мкФ, C_3=6 мкФ.

№2

Лампа накаливания R=440 Ом включена в сеть с напряжением U=220В. Определит силу тока в лампе.

№3

Определить напряжение на зажимах нагревательного прибора с сопротивлением R=44 Ом, если сила тока в нем 1=6 А.

№4

Напряжение, измеренное вольтметром, U=220 В. Определить амплитуду напряжения Umax.

№5

Цепь с индуктивностью L=0,02 Г включена под напряжение U=127 В и частотой f= 50Гц. Определить индуктивное сопротивление цепи X_L и силу тока I.

№6

Конденсатор емкостью C= 80 мкФ включен в сеть с напряжением U=380 В и частотой f=50 Гц. Определить емкостное сопротивление в цепи Xc и силу тока I.

№7


Определить линейное напряжение генератора ил для соединений «звезда» и «треугольник», если его фазное напряжение Uф=127В и Uф= 220В.

№ 8

Определить переменное напряжение, которое надо подвести к цепи однополупериодного выпрямителя для того, чтобы получить выпрямленное напряжение Uвып=225 В.


№ 9

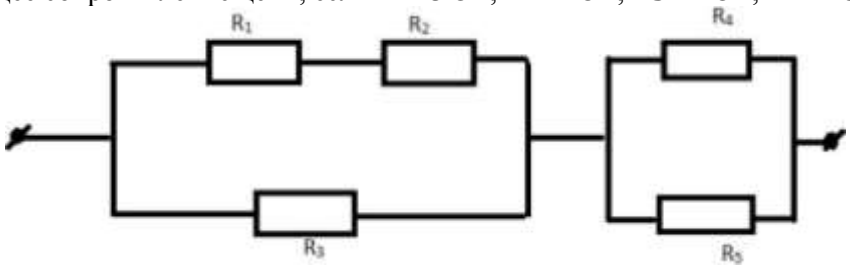Определить общее сопротивление цепи, если R1=8 Ом, R2=4 Ом, R3 =4 Ом, R4=4 Ом, R5 =6 Ом.



№ 10

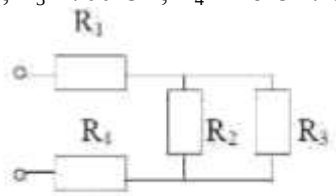Электрическая цепь с источником, имеющим U=50 В, нагруженным на потребитель, со - стоящий из резисторов R_1=80 Ом, R_2=300 Ом, R_3 =700 Ом, R_4=110 Ом. Определить силу тока в цепи.



№ 11

Общая емкость двух последовательно включенных конденсаторов $C_{экв}$=1,2 мкФ. Емкость одного конденсатора C_1=3 мкФ. Определите емкость второго конденсатора C_2.

№ 12

К четырехпроводной трехфазной сети с действующим значением линейного напряжения U= 220В подключена неравномерная активная нагрузка с потребляемой мощностью в фазах Ра=3 кВт, Рв=1,8 кВт, Рс=0,6 кВт. Определить действующее значение силы тока в каждой фазе Ia, Iв, Iс.

№ 13

Чему равна мощность электрической цепи P, если напряжение в цепи равно U=220 В, а сопротивление R=500 Ом.

№ 14

Переменный синусоидальный сигнал имеет период T=0,2 сек; T=1сек. Определить для этих значений T частоту f.

№ 15

В цепь переменного тока включен резистор. Действующее значение тока и напряжения на нем I=350мА и U=42В. Определить сопротивление резистора и выделившуюся на нем мощность.

№ 16


На резисторе сопротивлением R=3,2 Ом, включенным в цепь переменного тока, выделяется мощность P=20Вт. Определить действующее значение тока и напряжения.

№ 17

Определить эквивалентное сопротивление Rэкв трех резисторов при их последовательном и параллельном соединении если: R1=2 Ом; R2=4 Ом, R3=6 Ом.

№ 18

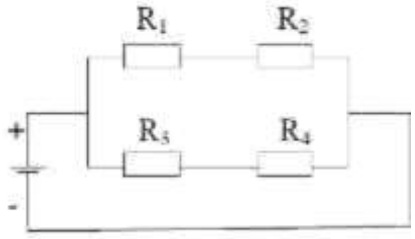В каком из четырех резисторов выделится наибольшая мощность, если R1=2 Ом, R2=4 Ом, R3=4



Ом, R4= 8 Ом, а напряжение в цепи U=24 В?

№19

Определить значение переменного напряжения, которое надо подвести к цепи двухполу - периодного выпрямителя, для того чтобы получить выпрямленное напряжение $U_{вып}$=27 В.

№ 20

Фазное напряжение Uф=140 В. Определить линейное напряжение Ил, если симметричная нагрузка соединена звездой и если нагрузка соединена треугольником.

Критерии оценивания, шкала оценивания

Ответ на теоретический вопрос:

- правильный полный ответ - 5 баллов;
- правильный, не полный ответ - 4 балла;
- неточный, неполный ответ - 3 балла;
- неверный ответ или отсутствие ответа - 2 балла.

Решение задачи:

- правильное решение задачи - 5 баллов;
- одна арифметическая ошибка при решении задачи - 4 балла;
- две арифметическая ошибка при решении задачи - 3 балла;
- методическая ошибка при решении задачи - 2 балла.

Оценка на зачёте формируется как среднее арифметическое баллов за каждый вопрос в билете.